 


5. Schaltwerke und Speicherelemente



Schaltwerke
Takt, Speicherelemente, Flip-Flops
Verwendung von Flip-Flops
Speicherzellen, Register
Kodierer, Speicher


Schaltwerke vs. Schaltkreise

Schaltkreise bestehen aus

- Eingangsleitungen,
- Schaltnetz und
- Ausgangsleitungen.

Schaltwerke bestehen aus

 - Schaltkreisen,
- Speicherelementen und
- Taktleitungen.




175

Takt

Schaltwerke befinden sich zu gegebener Zeit in einem **Zustand Q**. Ein solcher Zustand ist beispielsweise durch die Werte der Ausgangsleitungen zu diesem Zeitpunkt charakterisiert.

 Zustände ändern sich nur zu bestimmten diskreten Zeitpunkten, bei Eintreffen eines Taktes, das heißt, wenn eine 1 auf der Taktleitung anliegt.



176

Speicherelemente

Binäre Speicherelemente sind kleinste logische Bausteine zur Aufbewahrung von Information. Es wird hier nur einer der Zustände "0" oder "1" gespeichert. Sie sind als Schaltwerke realisiert.

Dabei ist ein Zustand $Q^{(n)}$ durch den gespeicherten Wert und durch die Werte auf den Eingangsleitungen im n-ten Taktzyklus bestimmt.

Der gespeicherte Wert steht über eine Ausgangsleitung zur Verfügung, meist gibt es zusätzlich eine Leitung an der $Q^{(n)}$ anliegt.


177

RS-Flip-Flop

Ein RS-Flip-Flop besitzt zwei besondere Eingänge zum

- **Setzen** (auf "1"; **Set**) und
- **Rücksetzen** (auf "0"; **Reset**)

des Inhalts.

 

Sei T der Takt mit:

T=0: Zustand ändert sich nicht,
T=1: Zustand kann sich ändern.

Dann wird das RS-Flip-Flop durch folgende Tabelle beschrieben:

| S | R | $Q^{(n+1)}$ |
|---|---|-------------|
| 0 | 0 | $Q^{(n)}$ |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | nicht def. |

178

RS-Flip-Flop (Forts.)


Unter Einbeziehung des aktuellen Zustandes $Q^{(n)}$ ergibt sich folgende Tabelle für die Schaltfunktion $Q^{(n+1)}$, wenn ein Takt anliegt ($T=1$). Sonst ($T=0$) ändert sich nichts.

| S | R | $Q^{(n)}$ | $Q^{(n+1)}$ |
|---|---|-----------|-------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | undef. |
| 1 | 1 | 1 | undef. |

→ Schaltfunktion für $Q^{(n+1)}$:

$$Q^{(n+1)} = R'(S + Q^{(n)}) \\ = [R + (S + Q^{(n)})']' \\ \text{(NOR-Darstellung)}$$

→ Schaltung für $Q^{(n+1)}$:

 

Rückkopplung


179

Getaktetes RS-NOR-Flip-Flop


Schaltfunktion:

$$Q^{(n+1)} \\ = T' Q^{(n)} + T R'(S + Q^{(n)}) \\ = (T' + TR')Q^{(n)} + T R' S \\ \quad + T T' S \\ = (TR)' Q^{(n)} + (TR)' TS \\ = (TR)' (TS + Q^{(n)}) \\ = [TR + (TS + Q^{(n)})']'$$

Schaltung:

 


Schaltsymbol:

 

180


RS-NAND-Flip-Flops

 Ersetzt man alle NOR-Glieder eines RS-NOR-Flip-Flops durch NAND-Glieder, so erhält man den RS-NAND-Flip-Flop. Dessen Verhalten ist dual zu dem des RS-NOR-Flip-Flops.



RS-NOR-Flip-Flop

 Die Kreise an den Eingängen deuten an, dass dieser Flip-Flop aktiv ist, wenn $r = 0$ oder $s = 0$ gilt.




RS-NAND-Flip-Flop


181

Verwendung von Flip-Flops

 
Eine elementare Verwendung eines Flip-Flops ergibt sich für das Entprellen eines Schalters, z.B. einer Taste der Tastatur.



Prellender Schalter

 

Idealer Schalter

 


Entprellung mit Flip-Flop

182

Datentransfer


Ein Register ist eine Speicherzelle für ein Wort. Es besteht im wesentlichen aus mehreren 1-Bit Speicherzellen. Zur Übertragung des Inhaltes von Register $X=X_1X_2 \dots X_n$ zu Register $Y=Y_1Y_2 \dots Y_n$ kann etwa folgende Schaltung verwendet werden:

Registertransfer:

 


Eine Speicherzelle

 Eine **Speicherzelle** besteht im wesentlichen aus einem RS-FlipFlop. Für das Schreiben, Lesen und Ansteuern der Speicherzelle werden weitere Zuleitungen eingesetzt.



Nur bei **Select = 1** steht der gespeicherte Wert bei **OUT** zur Verfügung.
Nur bei **Select = Write = 1** kann der Inputwert gespeichert werden!

 
Vereinfachtes Schaltbild obiger Speicherzelle:



Register

Ein **Register** ist eine Gruppe von Speicherzellen. Die Anzahl der Speicherzellen in einem Register ist meist gleich der Wortgröße.

 Da man nie einzelne Zellen eines Registers anspricht, kann man die Set- und Write-Ausgänge miteinander verbinden.



185


Kodierer / Dekodierer

Ein **Kodierer** hat 2^n Eingänge und n Ausgänge.

Für den Fall, dass an dem k-ten Eingang eine 1 und an allen anderen Eingängen eine 0 liegt, soll an den Ausgängen die Zahl k binär dargestellt werden. Für alle anderen Inputs ist das Ergebnis unspezifiziert.


Vertauscht man Eingang und Ausgang, erhält man einen **Dekodierer**.

| x_0 | x_1 | x_2 | x_3 | x_4 | x_5 | x_6 | x_7 | z_2 | z_1 | z_0 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 




186


Adressierbarer Speicher

 


Adressierbarer Speicher

 

  

 

191

 

192

